

MICROCONTROLERE – Lucrarea de laborator 2

Scopul lucrării:

- descrierea unor metode de implementare eficiente a circuitelor logice combinacionale (CLC), a circuitelor logice secventiale (CLS) si a proceselor secventiale (PS)
- se va urmări modul de selectare a bitilor de intrare relevanti (metoda mastilor)
- se vor urmări avantajele si dejavantajele metodelor

Desfasurarea lucrării

1. Se va studia modul de implementare al CLC
2. Se va studia modul de implementare al CLS
3. Se va studia modul de implementare al PS
4. Se vor realiza urmatoarele programe (a-c) folosind metodele indicate in lucrare:

- a) Implementeaza un circuit logic combinational descris de urmatoarea functie logica:

$$f(A, B, C) = \overline{(\overline{A}BC)} \cdot \overline{(A\overline{B}C)} \cdot \overline{(A\overline{B}C)} \cdot \overline{(ABC)}$$

unde A=SW3; B=SW1; C=SW5; Iesirea este LED5;


- b) Implementeaza un circuit logic secvential cu urmatoarea tabela de tranzitii a starii:

Q	XY			
	00	01	10	11
0	0	1	0	1
1	1	1	0	0
Q*				

Intrarile sint X=SW0 si Y = SW7, iesirea este identical cu starea Q. Q* reprezinta starea urmatoare.

 c) Implementeaza un proces secvential cu urmatorul graf, in care se noteaza:

$D_i \equiv SW_i$ ($i=0\dots7$), $flag=LED3-LED2$



Toate programele vor fi simulate cu Astudio si rulate in timp real pe STK 500.

Realizarea software a unui circuit logic combinational (CLC)

Un circuit logic combinational, cu k intrari si n iesiri, poate fi descrise prin urmatoarele metode (se vor nota $\mathbf{X} = x_{k-1} x_{k-2} \dots x_1 x_0$ – intrarea de k biti si $\mathbf{Y} = y_{n-1} y_{n-2} \dots y_1 y_0$ – iesirea de n biti):

1. functie booleana $f : M^k \rightarrow M^n$ cu $M = \{0,1\}$ astfel $\mathbf{Y} = f(\mathbf{X})$
2. cu ajutorul unui tablou de adevar, **TAB**, asociat CLC

Se noteaza : $p = 2^k - 1$

TAB

Intrarea \mathbf{X} (k biti)					Iesirea \mathbf{Y} (n biti)				
$x_{k-1}^{(0)}$	$x_{k-2}^{(0)}$...	$x_1^{(0)}$	$x_0^{(0)}$	$y_{n-1}^{(0)}$	$y_{n-2}^{(0)}$...	$y_1^{(0)}$	$y_0^{(0)}$
$x_{k-1}^{(1)}$	$x_{k-2}^{(1)}$...	$x_1^{(1)}$	$x_0^{(1)}$	$y_{n-1}^{(1)}$	$y_{n-2}^{(1)}$...	$y_1^{(1)}$	$y_0^{(1)}$
...
$x_{k-1}^{(p-2)}$	$x_{k-2}^{(p-2)}$...	$x_1^{(p-2)}$	$x_0^{(p-2)}$	$y_{n-1}^{(p-2)}$	$y_{n-2}^{(p-2)}$...	$y_1^{(p-2)}$	$y_0^{(p-2)}$
$x_{k-1}^{(p-1)}$	$x_{k-2}^{(p-1)}$...	$x_1^{(p-1)}$	$x_0^{(p-1)}$	$y_{n-1}^{(p-1)}$	$y_{n-2}^{(p-1)}$...	$y_1^{(p-1)}$	$y_0^{(p-1)}$

Prelucrarile asociate metodei cu tablou de adevar sunt descrites prin urmatoarea organigrama:

```

While (1)
{
  Citeste intrarea;
  Selecteaza bitii de intrare (variabila X);
  Y=TAB(X);
  scrie la iesire Y;
}
    
```

In practica, intrarea se citeste pe un numar de biti mai mare decat numarul de intrari ale circuitului CLC. De exemplu, portul de intrare are 8 biti, iar circuitul CLC are 3 biti de intrare plasati pe diferite pozitii in cuvantul de intrare.

Selectia bitilor de intrare se realizeaza prin operatii logice de tip **AND** la nivel de biti si deplasari stanga / dreapta, astfel incat variabila \mathbf{X} astfel obtinuta sa reprezinte un *index* in tabloul **TAB**.

Exemplu se selectie a bitilor de intrare:

Circuitul CLC are 3 intrari X0,X1 si X2 in pozitiile bitilor 1, 3 si 5 din cuvantul de intrare de 8 biti astfel:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
		X2		X1		X0	

Cel mai semnificativ bit al intrării circuitului CLC este X2, iar cel mai puțin semnificativ este X0.

Pentru determinarea indexului în tabelul TAB, se parcurg următoarele etape:

1. Se creează un cuvânt denumit “*masca*” care are **1** pe pozițiile bitilor relevanți în cuvântul de intrare și **0** în rest:

0	0	0	0	0	0	1	0	<i>masca_0</i>
0	0	0	0	1	<u>0</u>	0	0	<i>masca_1</i>
0	0	1	0	0	0	0	0	<i>masca_2</i>

2. Se efectuează o operație **AND** logic pe biți între cuvântul de intrare și fiecare cuvânt *masca*:

		X2		X1		X0		<i>Intrare AND</i>
0	0	0	0	0	0	1	0	<i>masca_0</i>

0	0	0	0	0	0	X0	0	<i>Rezultat_0</i>
---	---	---	---	---	---	----	---	-------------------

		X2		X1		X0		<i>Intrare AND</i>
0	0	0	0	1	0	0	0	<i>masca_1</i>

0	0	0	0	X1	0	0	0	<i>Rezultat_1</i>
---	---	---	---	----	---	---	---	-------------------

		X2		X1		X0		<i>Intrare AND</i>
0	0	1	0	0	0	0	0	<i>masca_2</i>

0	0	X2	0	0	0	0	0	<i>Rezultat_2</i>
---	---	----	---	---	---	---	---	-------------------

Bitii marcați cu în cuvântul de intrare nu sunt relevanți (valoarea acestora nu contează)

3. Se vor deplasa bitii cuvintului *Rezultat* astfel incat bitii X2, X1 si X0 sa fie asezati in pozitiile ponderilor binare coerspunzatoare:

$A = Rezultat_0 \gg 1$

0	0	0	0	0	0	0	X0
---	---	---	---	---	---	---	----

$B = Rezultat_1 \gg 2$

0	0	0	0	0	0	X1	0
---	---	---	---	---	---	----	---

$C = Rezultat_2 \gg 3$

0	0	0	0	0	X2	0	0
---	---	---	---	---	----	---	---

$Index = A \text{ OR } B \text{ OR } C$

0	0	0	0	0	X2	X1	X0
---	---	---	---	---	----	----	----

Generarea iesirii se efectueaza in mod similar (prin operatii de deplasare stanga / dreapta).

Exemplu de implementare

Se cere implementarea unui CLC cu urmatorul tabele de adevar (X si Y intrari, Z iesirea) :

TAB

X	Y	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

X = pinul 2 al PORTD

Y = pinul 5 al PORTD

Z = pinul 3 al PORTB

Programul complet este urmatorul:

```
#define NR 4
// masca pentru X
#define MASKX 0x04
// masca pentru Y
#define MASKY 0x20
```

```

int X,Y,Z; // intrarile si iesirea
int index; // index in tabela TAB

int TAB[NR]= {1,0,1,1} ; // tabela de adevar

void main(void)
{

// portul PORTB configurat ca iesire
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;

// portul PORTD configurat ca intrare
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;

// configurarea timer-ului
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x4E;

// validarea intreruperilor
#asm("sei")

// bucla de asteptare a intreruperilor
while (1)
{
};
}

// Rutina de servire a intreruperilor Timer 0
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
int tmp,tmpx,tmpy,tmpz;
// Reinitializare Timer 0
TCNT0=0x4E;

tmp=PIND; // citeste intrarea
// selecteaza X;
tmpx=tmp&MASKX;
X=tmpx>>2;
// selecteaza Y;
tmpy=tmp&MASKY;
Y=tmpy>>4;
// calculeaza indexul in tabela de adevar TAB
index = X | Y;
}

```

```

// calculeaza iesirea Z
Z=TAB[index];
// plaseaza bitul de iesire in pozitia 3
tmpz=Z<<3;
// scrie iesirea
PORTB=tmpz;
}

```

Avantajele metodei de implementare cu tabela de adevar

1. timpul de executie este minim posibil (se executa o citire in tabela de adevar)
2. timpul de executie este constant – nu depinde de combinatia de intrare
3. codul este universal; pentru implementarea unui CLC se modifica doar tabela de adevar

Dezavantajele metodei de implementare cu tabela de adevar

Daca numarul de intrari ale CLC este mare, atunci tabela de adevar are o dimensiune mare, ceea ce creste consumul de memorie necesara stocarii acestei tabele.

Spre deosebire de metoda tabelii de adevar, metoda cu functii booleene necesita un consum de memorie scazut, dar timpul de executie nu este minim, nu este constant (depinde de combinatia aparuta la intrare) si codul nu este universal (implementeaza functia impusa).

Varianta a proiectului AVR anterior

Proiectul implementeaza un circuit logic combinational cu urmatoarea tabela de adevar, folosind un tabel cu doua dimensiuni:

X – intrare (pinul 2 al PORTD)	Y – intrare (pinul 5 al PORTD)	Z – iesire (pinul 3 al PORTB)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

```
/*  
This program was produced by the  
CodeWizardAVR V1.23.7a Standard  
Automatic Program Generator  
© Copyright 1998-2002 HP InfoTech s.r.l.  
http://www.hpinfotech.ro  
e-mail:office@hpinfotech.ro
```

```
Project :  
Version :  
Date   : 26/09/2005  
Author : Sorin  
Company :  
Comments:
```

```
Chip type       : AT90S8515  
Clock frequency : 4.000000 MHz  
Memory model    : Small  
Internal SRAM size : 512  
External SRAM size : 0  
Data Stack size  : 128
```

```
*****/
```

```
#include <90s8515.h>  
#define NR 2  
#define MASKX 0x04  
#define MASKY 0x20
```

```
// Declare your global variables here  
int X,Y,Z; // intrarile si iesirea
```

```
int TAB[NR][NR]= {1,0,1,1} ; // tabela de adevar
```

```
void main(void)
```

```
{  
// Declare your local variables here
```

```
// Input/Output Ports initialization
```

```
// Port A initialization
```

```
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In  
Func7=In
```

```
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
```

```
PORTA=0x00;
```

```
DDRA=0x00;
```



```

// Port B initialization
// Func0=Out Func1=Out Func2=Out Func3=Out Func4=Out Func5=Out
Func6=Out Func7=Out
// State0=1 State1=1 State2=1 State3=1 State4=1 State5=1 State6=1 State7=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;

// Port C initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=P State1=P State2=P State3=P State4=P State5=P State6=P State7=P
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3.906 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x4E;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// External Interrupt(s) initialization

```

```

// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;

// Global enable interrupts
#asm("sei")
// initializare tabela de adevar

while (1)
{
    // Place your code here

};
}

// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
int tmp,tmpx,tmpy,tmpz;
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x4E;
// Place your code here
tmp=PIND; // citeste intrarea
// selecteaza X;
tmpx=tmp&MASKX;
X=tmpx>>2;
// selecteaza Y;
tmpy=tmp&MASKY;
Y=tmpy>>5;
// calculeaza iesirea Z
Z=TAB[X][Y];
// scrie iesirea
tmpz=Z<<3;
PORTB=~tmpz;
}

```

Realizarea software a unui circuit logic secvential (CLS)

Un circuit logic secvential este reprezentat prin urmatoarii parametrii (X, Q, Q, f, g) astfel:

X – intrarea, Q – starea, Q – iesirea; f – functia de tranzitie a starii $Q=f(X, Q)$, g – functia de iesire $Q=g(Q)$

Functionarea circuitului secvential poate fi descrisa prin doua tabele:

- o tabela de tranzitie a starilor, **TABQ**
- o tabela de deciere a iesirilor, **OUT**

TABQ

Intrarea X (k biti)					Starea Q (n biti)					$Q_0^{(0)}$	$Q_0^{(1)}$...	$Q_0^{(r-2)}$	$Q_0^{(r-1)}$
										$Q_1^{(0)}$	$Q_1^{(1)}$...	$Q_1^{(r-2)}$	$Q_1^{(r-1)}$
									
										$Q_{n-2}^{(0)}$	$Q_{n-2}^{(1)}$...	$Q_{n-2}^{(r-2)}$	$Q_{n-2}^{(r-1)}$
										$Q_{n-1}^{(0)}$	$Q_{n-1}^{(1)}$...	$Q_{n-1}^{(r-2)}$	$Q_{n-1}^{(r-1)}$
$x_{k-1}^{(0)}$	$x_{k-2}^{(0)}$...	$x_1^{(0)}$	$x_0^{(0)}$...							
$x_{k-1}^{(1)}$	$x_{k-2}^{(1)}$...	$x_1^{(1)}$	$x_0^{(1)}$...	$Q_{(r-2),(1)}$						
...							
$x_{k-1}^{(p-2)}$	$x_{k-2}^{(p-2)}$...	$x_1^{(p-2)}$	$x_0^{(p-2)}$...	$Q_{(r-2),(p-2)}$						
$x_{k-1}^{(p-1)}$	$x_{k-2}^{(p-1)}$...	$x_1^{(p-1)}$	$x_0^{(p-1)}$...							

Se noteaza : $p = 2^k - 1$ si $r = 2^n - 1$. Cu $Q_{(i),(j)}$ s-a notat starea CLS daca starea anterioara este $Q_{(i)}$ si intrarea este $X_{(j)}$.

OUT

Starea Q (n biti)					Iesirea Y (m biti)				
$x_{k-1}^{(0)}$	$x_{k-2}^{(0)}$...	$x_1^{(0)}$	$x_0^{(0)}$	$y_{m-1}^{(0)}$	$y_{m-2}^{(0)}$...	$y_1^{(0)}$	$y_0^{(0)}$
$x_{k-1}^{(1)}$	$x_{k-2}^{(1)}$...	$x_1^{(1)}$	$x_0^{(1)}$	$y_{m-1}^{(1)}$	$y_{m-2}^{(1)}$...	$y_1^{(1)}$	$y_0^{(1)}$
...
$x_{k-1}^{(p-2)}$	$x_{k-2}^{(p-2)}$...	$x_1^{(p-2)}$	$x_0^{(p-2)}$	$y_{m-1}^{(p-2)}$	$y_{m-2}^{(p-2)}$...	$y_1^{(p-2)}$	$y_0^{(p-2)}$
$x_{k-1}^{(p-1)}$	$x_{k-2}^{(p-1)}$...	$x_1^{(p-1)}$	$x_0^{(p-1)}$	$y_{m-1}^{(p-1)}$	$y_{m-2}^{(p-1)}$...	$y_1^{(p-1)}$	$y_0^{(p-1)}$

Metoda este asemnatoare metodei de implementare cu tabela de adevar a circuitelor combinationale. Vom avea aceleasi avantaje. Totusi, daca numarul de intrsri si de stari este mare atunci dimensiunea tabelor **TABQ** si **TAB** este foarte mare si metoda devine ineficienta din punctual de vedere al consumului de memorie.

In continuare se va prezenta o metoda mai eficienta din acest punct de vedere, numita metoda tabelor de semnale relevante.

Implementarea unui circuit logic secvential cu metoda tabelor de semnale relevante

Se va inlocui tabela de tranzitie a starilor TABQ cu mai multe tabele, dupa cum urmeaza:

- **TAB** – tabela de adrese a tabelor de semnale relevante asociate fiecarei stari
- A_i – tabela asociata starii i

Se noteaza: T – terminator de tablou (semnal de intrare care nu apare niciodata)

TAB

Stare	Adresa tabeli de semnale relevante
$Q_{(0)}$	A_0
$Q_{(1)}$	A_1
...	...
$Q_{(r-2)}$	A_{r-2}
$Q_{(r-1)}$	A_{r-1}

A_i

X_{i0}
Q_{i0}
X_{i0}
Q_{i0}
...
T
i

In tabela de semnale relevante asociata starii i , se trec perechi $(X_{iq}, Q_{iq}) =$ (semnalul relevant q in starea i , starea urmatoare starii i daca la intrarea a aparut semnalul relevant q).

Atunci cind nu mai exista semnale relevante pentru o stare se va trece in tabela de semnale relevante perechea $(T, i) =$ (terminator de tablou, starea asociata tabeli de semnale relevante)

Metoda tabelor de semnale relevante are avantajul ca reduce consumul de memorie datorita faptului ca se vor memora doar semnalele de intrare care produc tranzitii (sint relevante pentru o stare data).

Tabela iesirilor, **OUT**, ramaine nemodificata.

Metoda implica prelucrari mai complexe care presupun o cautare a semnalului relevant in tabele. Organigrama prelucrarilor este prezentata in continuare.

Variabila Q semnifica starea CLS, variabila Adr indica adresa de inceput a tabeli de semnale relevante asociate starii Q , i reprezinta indexul current in tabela de semnale relevante, **ready** indica terminarea procesului de cautare la gasirea unui semnal relevant.

```

Q = 0;
While (1)
{
  Citeste intrarea;
  Selecteaza bitii de intrare (variabila X);
  Adr=TAB(Q);

  i=0
  ready=0
  while (!ready)
    {
      if (X==Adr(i)) {Q=Adr(i+1); ready=1;}
      else
        if (X==T) ready=1;
        else
          i=i+2;
    }
  scrie la iesire OUT(Q);
}

```

Avantajele metodei de implementare cu tabele de semnale relevante

1. Se reduce consumul de memorie.
2. Codul este universal; pentru implementarea unui CLS se modifica doar tabelele de semnale relevante

Dezavantaje ale metodei de implementare cu tabela de adevar

4. timpul de executie este mai mare in raport cu metoda tabelii de tranzitii a starilor
5. timpul de executie **nu** este constant – depinde de pozitia semnalului relevant in tabela de semnale relevante

Exemplu de proiect CAVR

Se implementeaza un CLS cu urmatoarele tabele de semnale relevante:

TAB

Stare	Adresa tabelii de semnale relevante
0	A ₀
1	A ₁

A₀

0
1
1
0
2
0

A₁

0
1
1
0
2
1

Intrarea X este pe bitul 0 al PORTD, iar iesirea Y≡Q pe bitul 0 al PORTB.

Codul este prezentat in continuare:

```

/*****
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.23.7a Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2002 HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.ro
e-mail:office@hpinfotech.ro

Project :
Version :
Date   : 26/09/2005
Author : Sorin
Company :
Comments:

Chip type      : AT90S8515
Clock frequency : 4.000000 MHz
Memory model   : Small
Internal SRAM size : 512
External SRAM size : 0
Data Stack size  : 128
*****/

#include <90s8515.h>
#define NR 2

```

```

#define MASK 0x01

// Declare your global variables here
int S; // starea CLS
int X; //intrarea CLS
int Y; //iesirea CLS

int *TAB[NR]; //tabela de adrese , NR - numar de stari
int A0[]={0,1,1,0,2,0};
int A1[]={0,1,1,0,2,1}; // tabelele pentru starile 0 si 1
int out[NR]={0,1}; // tabela de iesire

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T
State7=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func0=Out Func1=Out Func2=Out Func3=Out Func4=Out Func5=Out
Func6=Out Func7=Out
// State0=1 State1=1 State2=1 State3=1 State4=1 State5=1 State6=1
State7=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;

// Port C initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T
State7=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=P State1=P State2=P State3=P State4=P State5=P State6=P
State7=P

```

```

PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3.906 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x4E;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;

// Global enable interrupts
TAB[0]=A0;
TAB[1]=A1;
S=0;
#asm("sei")

```



```

while (1)
{
    // Place your code here

};
}

// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
int tmp,i;
int *adr;
int ready;

// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x4E;
// Place your code here
tmp=PIND; // citeste intrarea
X=tmp&MASK;
adr=TAB[S];

i=0;
ready=0;

while (!ready)
{
if (X==*(adr+i)) {S=*(adr+i+1); ready=1;}
else if (*(adr+i)==2) ready=1;
    else i=i+2;
}
// scrie iesirea
Y=out[S];
PORTB=~Y;
}

```


Implementarea unui proces secvential descris prin grafuri hibride de tranzitii

Un *proces* reprezinta o secventa de instructiuni (program) ce opereaza pe un set de date. Procesul are mai multe etape care sint parcurse in mod secvential, motiv pentru care acesta se mai numeste *proces secvential*. Etapele in functionarea procesului sint reprezentate ca *stari* ale procesului. Procesul secvential va fi reprezentat printr-un *graf de tranzitii*.

Tranzitia intre stari se efectueaza la aparitia unor evenimente (conditii logice, semnale de intrare) sau spoontan.

O data cu efectuarea tranzitiei se pot efectua anumite prelucrari asociate cu evenimentul care determina tranzitia. In aceasta situatie procesul secvential este descris printr-un *graf hibrid de tranzitii (GHT)*.

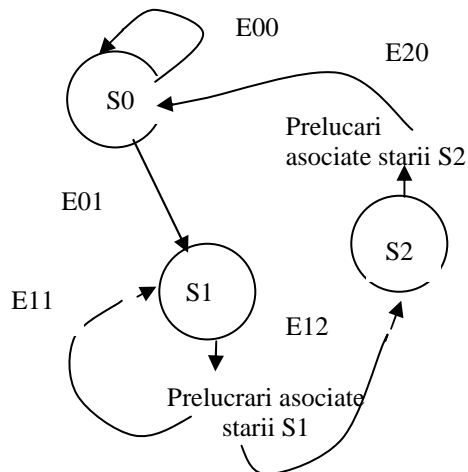Structura generala a unui graf hibrid de tranzitii este urmatoarea:



Starile au fost notate cu S0, S1 si S2, iar evenimentele cu E00, E01, E11, E12, E20.

Implementarea procesului secvential se realizeaza astfel:

1. Se genereaza intreruperi periodice cu perioada T
2. Testarea evenimentelor care pot produce tranzitii in GHT si executia prelucrarilor din fiecare stare se vor efectua in rutina de servire a intreruperii periodice.

Organigrama generala a prelucrarilor este prezentata in continuare. S-a notat cu **Q** – variabila de stare asociata procesului secvential.

Q = S0; // S0 – starea initiala

Initializari alte variabile utilizate in prelucrarile asociate fiecarei stari

Valideaza intreruperi periodice cu perioada T

Asteapta intreuperi

Rutina de servire a intreruperilor periodice

Selecteaza dupa valoarea variabilei de stare, Q :

- S0: citeste intrarea X
daca X=E00 atunci Q=S0
daca X=E01 atunci Q=S1
- S1: citeste intrarea X
Prelucrari asociate starii S1
daca X=E11 atunci Q=S1
daca X=E12 atunci Q=S2
- S2: citeste intrarea X
Prelucrari asociate starii S2
daca X=E20 atunci Q=S0

Avantajele descrierii si implementarii prin GHT sint:

- procesele sint implementate printr-o structura de prelucrare unica (pentru diferite procese se vor modifica numai numarul de stari asociate si prelucrarile aferente lor)
- modificarile se realizeaza simplu, doar pentru starea dorita
- se pot introduce stari suplimentare sau elimina stari existente foarte usor


Dezavantajele implementarii prin GHT:

- nu toate procesele secventiale pot fi descrise prin GHT
- implica existenta unui mecanism de intreruperi

Exemplu: Masurarea latimii unui puls negativ

Se considera un proces secvential care primeste la intrare (bitul 0) un semnal binar. Procesul asteapta aparitia frontului negativ (1->0) al semnalului de intrare; dupa aparitia acestui front se asteapta frontul pozitiv (0->1) si se numara perioadele intreruperilor periodice pina la aparitia acestuia. Dupa detectarea frontului pozitiv se afiseaza numarul de perioade de intrerupere determinat anterior (acest numar reprezinta o masura a duratei pulsului negative ce apare pe intrare).

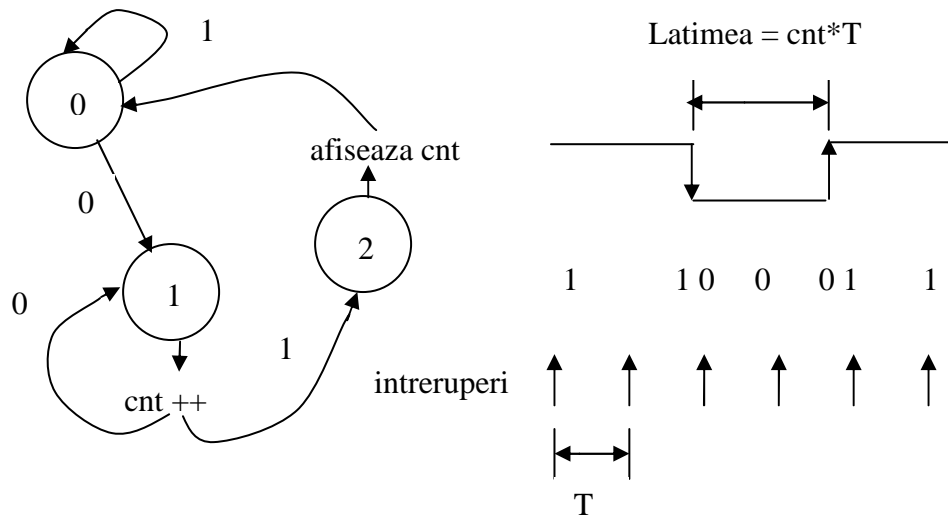Procesul secvential poate fi reprezentat prin urmatorul graf hibrid de tranzitii (GHT):



Organigrama prelucrarilor

```
Q = 0; // starea procesului secvential
Cnt = 0; // contor de intreruperi
```

Valideaza intreruperi periodice cu perioada T
Asteapta intreuperi

Rutina de servire a intreruperilor periodice

Selecteaza dupa valoarea variabile de stare, Q:

- 0: citeste intrarea X
daca X=0 atunci Q=1
- 1: cnt ++
citeste intrarea X

daca X=1 atunci Q=2

2: afiseaza cnt
 Q=0
 cnt=0

Codul programului este urmatorul:

```
/*  
This program was produced by the  
CodeWizardAVR V1.23.7a Standard  
Automatic Program Generator  
© Copyright 1998-2002 HP InfoTech s.r.l.  
http://www.hpinfotech.ro  
e-mail:office@hpinfotech.ro
```

```
Project :  
Version :  
Date   : 26/09/2005  
Author  : Sorin  
Company :  
Comments:
```

```
Chip type       : AT90S8515  
Clock frequency : 4.000000 MHz  
Memory model   : Small  
Internal SRAM size : 512  
External SRAM size : 0  
Data Stack size  : 128
```

```
*****/
```

```
#include <90s8515.h>
```

```
// Declare your global variables here  
#define T 50
```

```
int Q; // starea procesului  
int X; //intrarea procesului - bitul 0  
int Y; //iesirea procesului = 1 daca latimea pulsului este > 1 sec
```

```
int cnt;  
int cnt1;  
int cnt2;
```

```

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func0=Out Func1=Out Func2=Out Func3=Out Func4=Out Func5=Out
Func6=Out Func7=Out
// State0=1 State1=1 State2=1 State3=1 State4=1 State5=1 State6=1 State7=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;

// Port C initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=P State1=P State2=P State3=P State4=P State5=P State6=P State7=P
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3.906 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x4E;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.

```

```

// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;

Q=0;
cnt=0;
cnt1=0;
cnt2=0;

// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (1)
{
    // Place your code here

};
}

// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{

```

```

int tmp,tmp1,tmp2;

// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x4E;
cnt1=(cnt1+1)%T;
if (cnt1<T/2) cnt2=0; else cnt2=1;
tmp1=cnt2<<7;
tmp2=Q<<4;
PORTB=~(Y+tmp1+tmp2);

// Place your code here
switch (Q)
{
case 0:
    tmp=PIND;
    X=tmp&0x01;
    if (X==0) Q=1;
break;
case 1:
    cnt++;
    tmp=PIND;
    X=tmp&0x01;
    if (X==1) Q=2;
break;
case 2:
    if (cnt>=T) Y=1; else Y=0;
    Q=0;
    cnt=0;
break;
}
}
}

```